

## **MP-XP 100+W - ERRATA/CORRIGE**

Nota:

**il condensatore C4 va montato SOLO IN PRESENZA DI AUTO-OSCILLAZIONI**, cominciando dai valori più bassi (5-10 pF), fino alla scomparsa delle oscillazioni, con un massimo di 150 pF .

Il condensatore è mal posizionato sulle schema (e PCB), infatti è più corretto **inserirlo tra base e collettore del primo transistor** della sorgente di corrente (Q7).

Ricordo che su Costruire HI-FI n° 146 sono state pubblicate interessanti FAQ (Frequently Asked Questions - Domande Frequenti)

Nota 2:

L'argomento è "chiuso",  
per domande o problemi prego utilizzare il forum  
[http://www.costruirehifi.net/forum/view ... f=1&t=2923](http://www.costruirehifi.net/forum/view...f=1&t=2923)

I link per le discussioni aperte sul forum di CHF

- **AMPLIFICATORE MP-XP**
- **AMPLIFICATORE MP-XP 100+W - FAQ**